2 -

	A B C					X = ·C
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

expressão final: X = A'C + B'C